

## Cálculos

Primero calculamos el voltaje y corriente de R5 en el circuito original

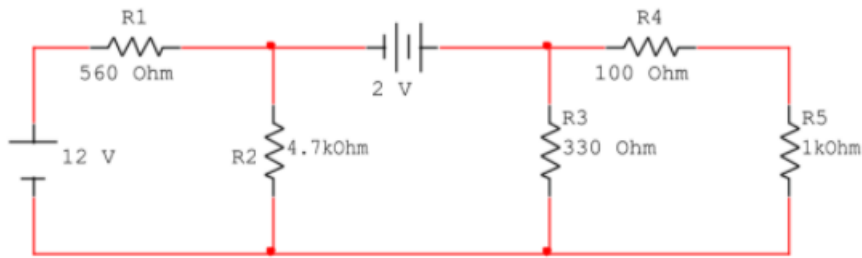


Figura 5.1. Circuito para comprobar el Teorema de Thévenin.

### Malla 1

$$12 - 0,5I_1 - 4,7(I_1 - I_2) = 0$$

$$(-1) - 5,26I_1 + 4,7I_2 = -12$$

$$5,26I_1 - 4,7I_2 = 12$$

### Malla 2

$$2 - 0,33(I_2 - I_3) - 4,7(I_2 - I_1) = 0$$

$$4,7I_1 - 5,03I_2 + 0,33I_3 = -2$$

### Malla 3

$$-0,33I(I_3 - I_2) - 0,1I_3 - I_3 = 0$$

$$0,33I_2 - 1,43I_3 = 0$$

Armamos el sistema de ecuaciones

$$\begin{pmatrix} 5,26 & -4,7 & 0 \\ 4,7 & -5,03 & 0,33 \\ 0 & 0,33 & -1,43 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_1 = 17,3537 \\ I_2 = 16,8681 \\ I_3 = 3,8926 \end{pmatrix}$$

$$\underline{I_{R3}=3,8926}$$

$$V_{R3}=I_{R3} \cdot R_3$$

$$V_{R3}=3,8926 \cdot 1$$

$$\underline{V_{R3}=3,8926V}$$


$$\begin{cases} 5,26x - 4,7y + 0z = 12 \\ 4,7x - 5,03y + 0,33z = -2 \\ 0x + 0,33y - 1,43z = 0 \end{cases}$$

$$x = 17,35370536$$

$$y = 16,8681894$$

$$z = 3,892659092$$

## Circuito equivalente de Thevenin

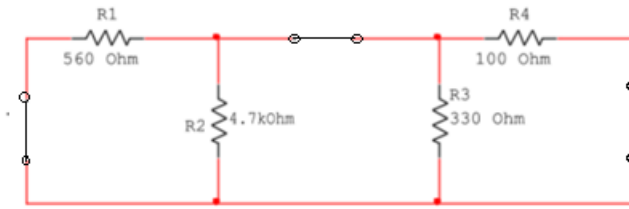


### Resistencia de thevenin

$$R_1 || R_2 = \frac{(0,56)(4,7)}{0,56 + 4,47} = 0,5k\Omega$$

$$R_{TH} = R_4 + (R_1 || R_2) || R_3 = 0,1 + \frac{(0,5)(0,33)}{0,5 + 0,33} = 0,299k\Omega$$

### Voltaje de Thevenin

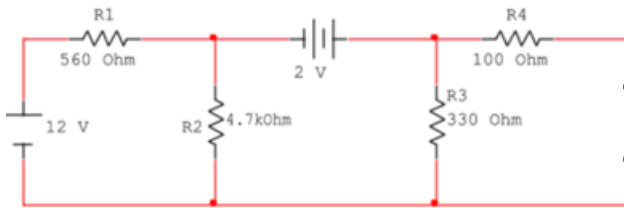

#### Malla 1

$$12 - 0,5I_1 - 4,7(I_1 - I_2) = 0$$

$$(-1) - 5,26I_1 + 4,7I_2 = -12$$

$$5,26I_1 - 4,7I_2 = 12$$

Armamos el sistema de ecuaciones

$$\begin{pmatrix} 5,26 & -4,7 \\ 4,7 & -5,03 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_1 = 15,9714 \\ I_2 = 15,3212 \end{pmatrix}$$

$$V_{TH} = I_2 * R_3$$



$$V_{TH} = 15,3212 * 0,33$$

$$V_{TH} = 5,055 \text{ V}$$


#### Malla 2

$$2 - 0,33I_2 - 4,7(I_2 - I_1) = 0$$

$$4,7I_1 - 5,03I_2 = -2$$

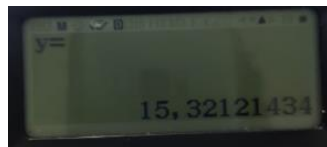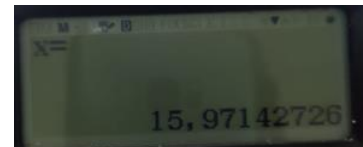

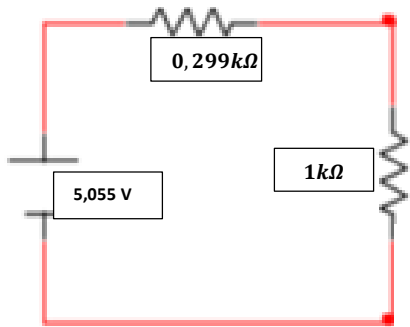Ahora armamos el circuito equivalente ya con la resistencia antes retirada



$$R_{eq}=0,2987+1$$

$$R_{eq}=1,2989 k\Omega$$

$$I = \frac{5,055}{1,2987} = 3,8923 mA$$

$$V_{R5}=I \cdot R$$

$$V_{R5}=3,8923 \cdot 1$$

$$V_{R5}=3,8923 V$$